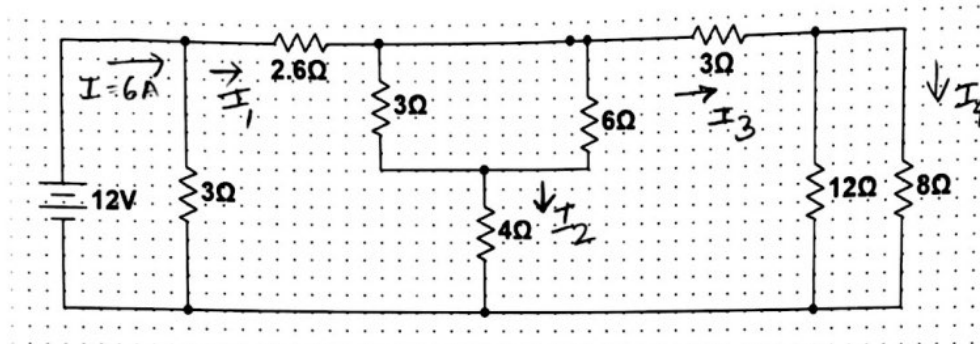


1. Find the power dissipated in the 4Ω and 8Ω resistor.

[20 points]




$$P = I^2 R$$

$$P_{4\Omega} = (I_2)^2 R = \underline{5.11 \text{ W}}$$

$$P_{8\Omega} = (I_4)^2 R = \underline{2.16 \text{ W}}$$


$$\begin{aligned} R_{eq} &= \left(\left\{ \left[(12 \parallel 8) + 3 \right] \parallel (3 \parallel 6 + 4) \right\} + 2.6 \right) \parallel 3 \\ &= \left\{ (4.8 + 3) \parallel (2 + 4) + 2.6 \right\} \parallel 3 \\ &= 6 \parallel 3 \\ &= \underline{2\Omega} \end{aligned}$$

(2)

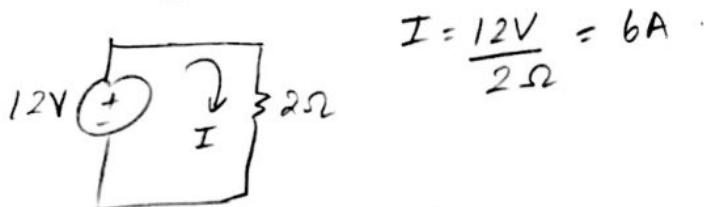

$$I = \frac{12V}{2\Omega} = 6A$$
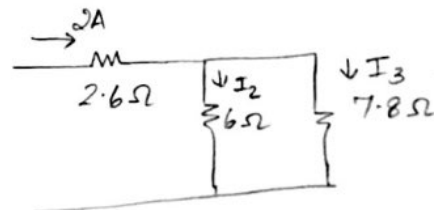
$$\textcircled{10} \quad I_1 = 6A \left(\frac{2\Omega}{6\Omega} \right) = 2A$$




$$\textcircled{4} \quad I_2 = 2A \left(\frac{3.4\Omega}{6\Omega} \right) = 1.13A$$

$$I_3 = 2A \left(\frac{3.4\Omega}{7.8\Omega} \right) = 0.87A$$

$$\textcircled{4} \quad I_4 = 0.87A \left(\frac{4.8\Omega}{8\Omega} \right) = 0.52A$$

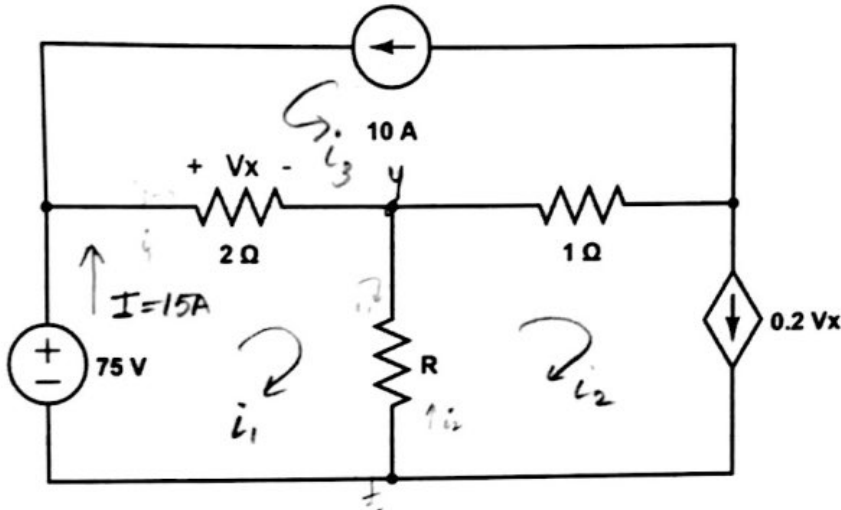2. Given that the **75V** source is supplying **1125W** power; find the value of the unknown resistor, **R**. [15 points]



$$R = \underline{5\Omega}$$

$$P = VI \Rightarrow I = P/V = 1125/75 = 15A$$

⑤

$$\Rightarrow i_1 = \underline{15A} \quad \& \quad i_3 = \underline{10A}$$

$$\textcircled{5} \quad i_2 = 0.2V_x = 0.2[2(i_1 + i_3)] = 0.4i_1 + 0.4i_3$$

$$\Rightarrow i_2 = 0.4 \times 15 + 0.4 \times 10 \\ = \underline{10A}$$

⑤ KVL @ mesh ① \rightarrow

$$-75 + 2(i_1 + i_3) + R(i_1 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow -75 + 2(15 + 10) + R(15 - 10) = 0$$

$$\Rightarrow -75 + 50 + 5R = 0$$

$$\Rightarrow R = \frac{25}{5} = \underline{5\Omega}$$

$$\text{OR: } i_{2\Omega} = 15 + 10 = 25A$$

$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} \Rightarrow V_x = 25A \times 2\Omega = 50V \\ \Rightarrow V_y = 75V - 50V = 25V \end{cases}$$

$$\& \quad 0.2V_x = 0.2 \times 50 = 10A \quad \textcircled{2}$$



$$\textcircled{3} \quad \begin{cases} \Rightarrow i_{1\Omega} = 10A + 10A = 20A \end{cases}$$

$$\Rightarrow i_R = 25A - 20A = 5A \quad \Rightarrow R = \frac{25V}{5A} = \underline{5\Omega}$$


grading
 - 8pts ea. connection
 - 4pts calculation/set

3. Find the equivalent resistance (R_{AB}) between nodes A and B.

[20 points]

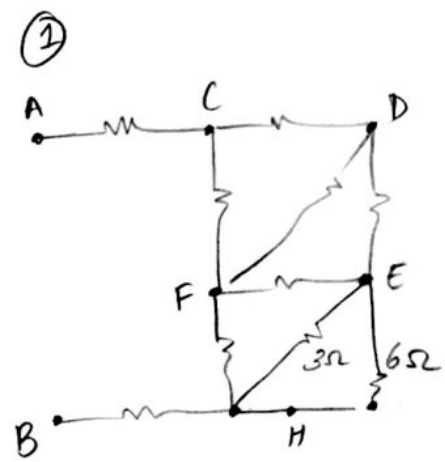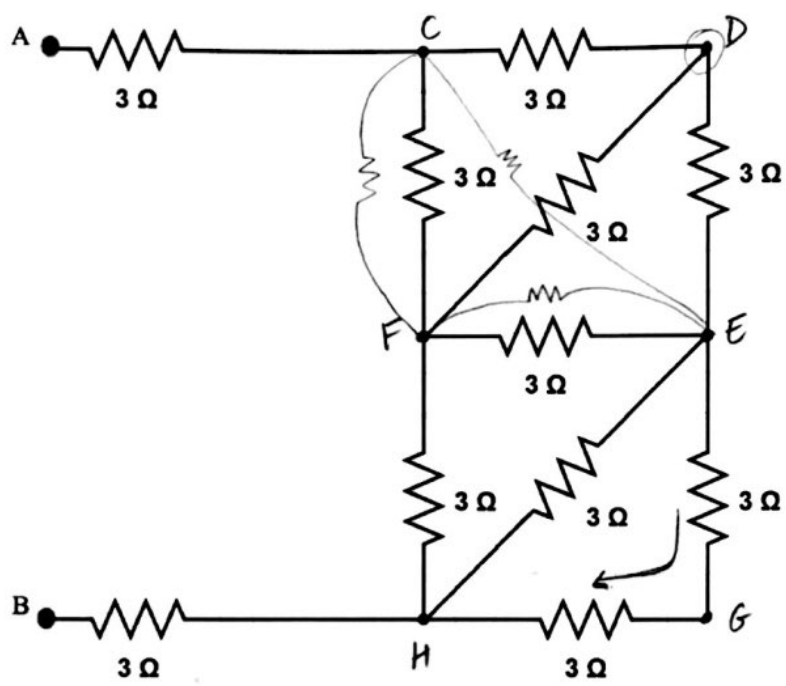


$R_{AB} \approx 9\Omega$

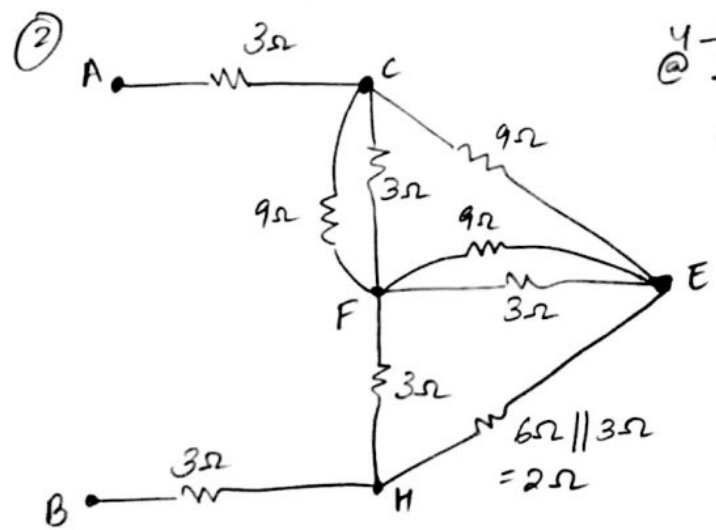

$\Delta \rightarrow Y$: sum of products
 $R_{CE} = \frac{27}{3} = 9\Omega$
 $R_{CF} = 9\Omega$
 $R_{FE} = 9\Omega$

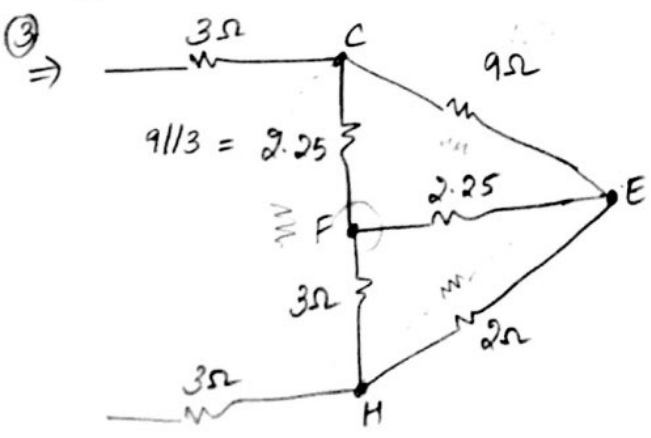$\Delta \rightarrow Y$: sum of products
 $= \frac{3 \times 3 + 3 \times 3 + 3 \times 3}{3} = \frac{27}{3} = 9\Omega$



$\Delta \rightarrow Y$: prod. of adj.
 sum of all


Page intentionally left blank. You may use this page for your work.

$$\textcircled{4} \quad Y \rightarrow \Delta \text{ @ } F: \frac{2.25 \times 2.25 + 2.25 \times 3 + 3 \times 2.25}{\text{opp}} = \frac{18.5625}{\text{opp}}$$

$$R_{CE} = \frac{18.5625}{3} = 6.1875 \Omega$$


$$R_{EH} = \frac{18.5625}{2.25} = 8.25 \Omega$$
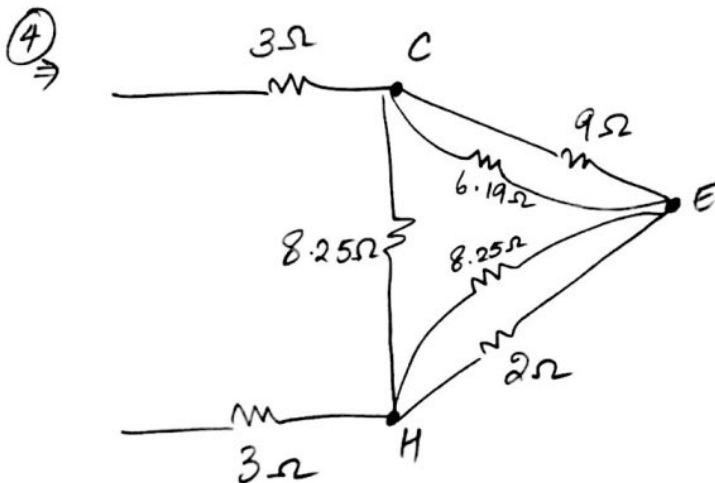
$$R_{CH} = \frac{18.5625}{2.25} = 8.25 \Omega$$




$$R_{eq(CE)} = 6.19 \parallel 9 = 3.67 \Omega$$
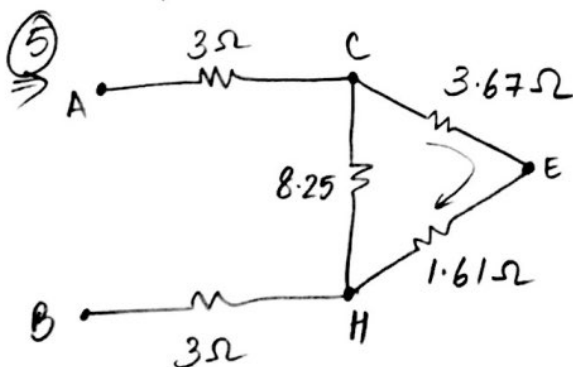
$$R_{eq(EH)} = 8.25 \parallel 2 = 1.61 \Omega$$



$$3.67 + 1.61 = 5.28 \Omega$$
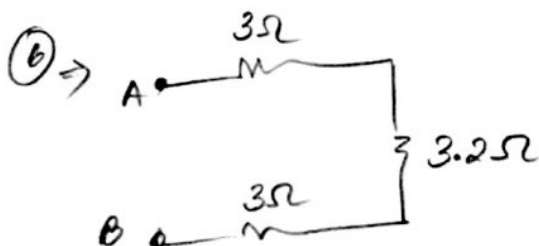
$$R_{eq(CH)} = 8.25 \parallel 5.28 = 3.2 \Omega$$




$$R_{eq(AB)} = 3 + 3.2 + 3 = \underline{\underline{9.2 \Omega}}$$

Alexander & Sadiku P#3.31

[20 points]

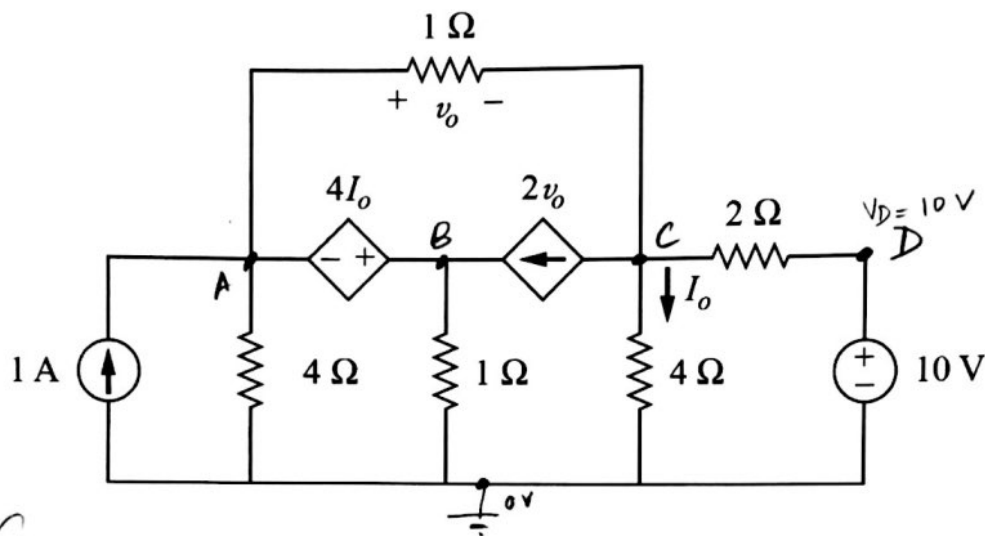4. Find v_0 and I_0 for the following circuit.



$$v_0 = \underline{5.09V}$$

$$I_0 = \underline{-0.03A}$$

④ Given: $V_B - V_A = 4I_0$ & $I_0 = \frac{V_C}{4\Omega}$

$$\Rightarrow V_B - V_A = 4 \frac{V_C}{4}$$

$$\Rightarrow V_A(-1) + V_B(1) + V_C(-1) = 0 \quad \text{--- (1)}$$

② Also, $v_0 = V_A - V_C$.

$$V_D = 10V$$

KCL @ supernode A & B \rightarrow

$$(5) \quad -1 + \frac{V_A}{4\Omega} + \frac{V_A - V_C}{1\Omega} + \frac{V_B}{1\Omega} - 2(V_A - V_C) = 0$$

$$\Rightarrow V_A \left(\frac{1}{4} + 1 - 2 \right) + V_B + V_C (-1 + 2) = 1$$

$$\Rightarrow V_A (-0.75) + V_B + V_C (1) = 1 \quad \text{--- (2)}$$

Page intentionally left blank. You may use this page for your work.

KCL @ node c \rightarrow

(5)

$$\frac{V_C - V_A}{1\Omega} + 2(V_A - V_C) + \frac{V_C}{4\Omega} + \frac{V_C - 10}{2\Omega} = 0.$$

$$\Rightarrow V_A(-1+2) + V_C(1-2+1/4+1/2) = 5$$

$$\Rightarrow V_A(1) + V_C(-0.25) = 5 \quad \text{--- (3)}$$

(4)

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -0.75 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Solving \rightarrow

$$\begin{aligned} V_A &= 4.97V \\ V_B &= 4.85V \\ V_C &= -0.12V \end{aligned}$$


$$V_o = V_A - V_C = \underline{\underline{5.09V}}$$

$$I_o = \frac{V_C}{4\Omega} = -0.03A = \underline{\underline{-30mA}}$$

5. You build the following amplifier using a transistor (BJT) having a threshold voltage, $V_0 = 1\text{V}$, and gain $\beta = 500$.

a) Find the base current (i_B), collector current (I_C), and emitter current (I_E).
Hint: Use mesh analysis. [25 points]

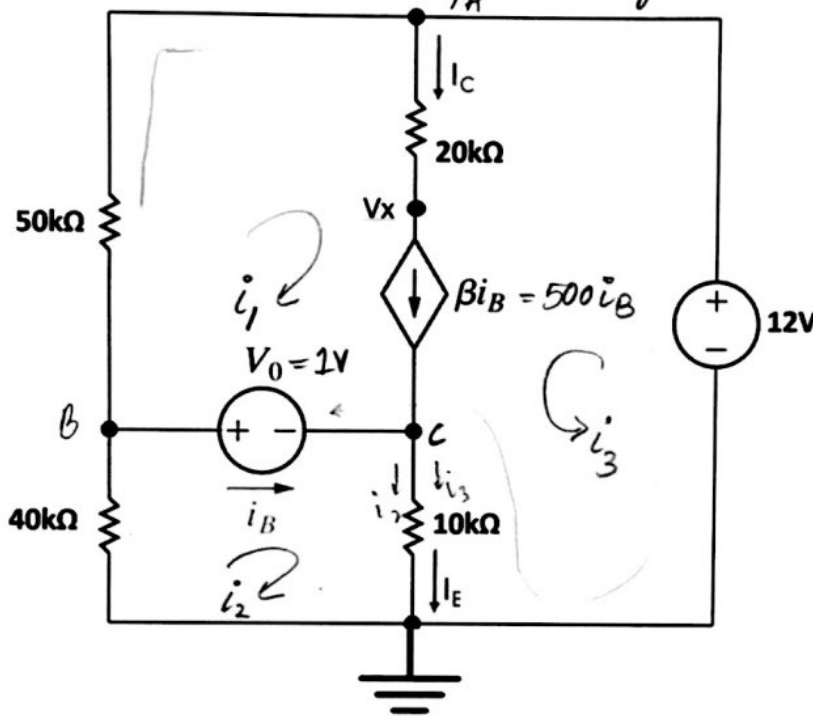b) Find V_x with respect to ground. [Bonus 5 points]



$$i_B = \underline{1\mu\text{A}}$$

$$I_C = \underline{0.43\text{mA}}$$

$$I_E = \underline{0.431\text{mA}}$$

$$\Rightarrow \beta(i_2 - i_1) = i_1 + i_3 \quad [\text{substituting } \beta=500] \quad V_x = \underline{3.4\text{V}}$$

$$\Rightarrow i_1 + i_3 - 500i_2 + 500i_1 = 0$$

$$\Rightarrow 501i_1 - 500i_2 + i_3 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

Page intentionally left blank. You may use this page for your work.

KVL @ supermesh 1 & 3 \rightarrow

$$(50k)i_1 + 12 - 10k(i_2 + i_3) - 1 = 0$$

$$(6) \Rightarrow (50k)i_1 - 10k \cdot i_2 - 10k \cdot i_3 = -11 \quad \text{--- (2)}$$

KVL @ mesh 2 \rightarrow

$$40k \cdot i_2 + 1 + 10k(i_2 + i_3) = 0$$

$$(5) \Rightarrow 50k \cdot i_2 + 10k \cdot i_3 = -1 \quad \text{--- (3)}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 50k & -10k & -10k \\ 50k & -10k & -10k \\ 0 & 50k & 10k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ -11 \\ -1 \end{bmatrix}$$

solving \rightarrow

$$i_1 = -0.134 \text{ mA}$$

$$i_2 = -0.133 \text{ mA}$$

$$i_3 = 0.564 \text{ mA}$$

$$(2) \Rightarrow i_B = i_2 - i_1 = +0.001 = \underline{\underline{+1 \mu A}}$$

$$(6) I_C = i_1 + i_3 = \underline{\underline{0.43 \text{ mA}}} \quad \text{or} \quad I_C = 500i_B = 500 \mu A = \underline{\underline{0.5 \text{ mA}}}$$

$$(2) I_E = i_2 + i_3 = \underline{\underline{0.431 \text{ mA}}} \quad \text{sanity check } I_E = I_B + I_C \checkmark$$

$$(5) V_X = 12 - I_C \cdot 20k \\ = \underline{\underline{3.4 \text{ V}}} \quad \text{or } \underline{\underline{2 \text{ V}}} \quad \text{depending on } I_C = 0.43 \text{ mA or } 0.5 \text{ mA}$$